

## TP n° 8 : L'interface processeur-mémoire en VHDL

Avant tout, cette séance de TP est l'occasion de poser des questions sur le DM, et en particulier de *bootstraper*<sup>1</sup> ceux qui en sont un peu avant le début.


Sinon, l'objectif de ce TP est de mettre en place en VHDL l'interface processeur/mémoire du processeur du DM. On va donc parler de transmission de donnée en série, et donc d'automates.

Ce TP nécessite que vous ayez avancé le TP précédent (introduction au VHDL) jusqu'à avoir observé les chronogrammes du compteur. Si ce n'est pas le cas, terminez tranquillement le TP précédent.

### 1 Les boites noires

Dans la suite on va vivre avec juste 3 fichiers : `processor.vhdl`, `memory.vhdl` et `testbench.vhdl`.

FIGURE 1 – L'interface processeur-mémoire. La nouveauté de ces dessin, c'est de distinguer les noms des *ports d'entrées/sortie* (par exemple `datain`) des noms des *signaux* (par exemple `dmp`). Et parfois ce sont les même.

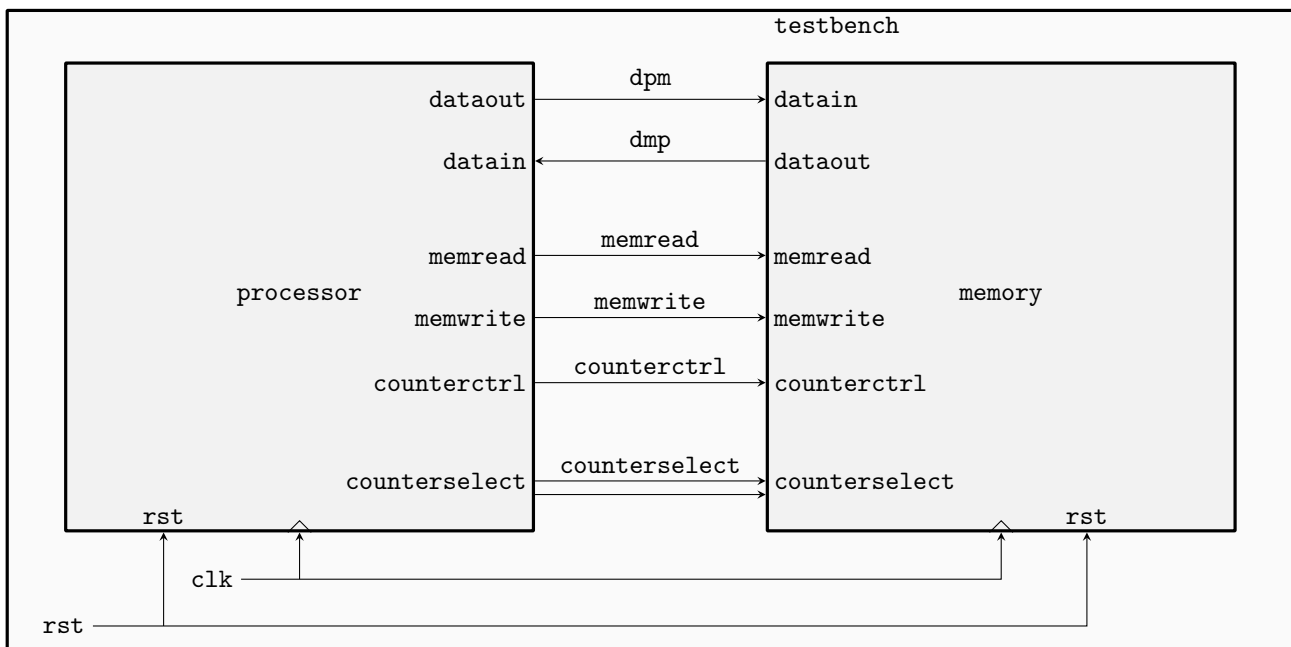

Récupérez `tp2-vhdl.tgz`. Vous y trouverez dans `memory.vhdl` une mémoire sérielle qui n'a qu'un compteur (PC) et qui ignore les signaux de commande. Simulez-la en utilisant les commandes fournies au début de `testbench.vhd`.

Changez le contenu initial de la mémoire et recommencez. Un jour, vous y mettrez du binaire sortant de votre `asm.py`<sup>2</sup>...

Essayez de tout comprendre dans le VHDL fourni, et posez des questions. Pour cela, il n'est pas inutile de tenter de redessiner l'intérieur de la boîte noire "memory" en étiquetant les fils avec le nom qu'ils ont dans le `vhdl`.

Remarques : on ignore sereinement l'additionneur laborieusement construit au TP précédent. Pourquoi? D'une part par paresse (la nouvelle manière d'exprimer une addition en utilisant la bibliothèque `numeric_std` est plus compacte). D'autre part et surtout, parce que cette spécification comportementale est plus abstraite, et par exemple les compilateurs de VHDL vers circuits seront capable de la compiler en un additionneur gros mais rapide (surface  $n \log n$  et temps  $\log n$ ) ou en un additionneur petit mais lent (celui de la semaine dernière, surface et temps en  $n$ ).

Dans toute la suite on ne travaille au début qu'avec un compteur mémoire, le PC. On ignore donc `counterselect`. Si vous avez vraiment le temps vous ajouterez les trois autres compteurs à la fin.

1. Traduction littérale : botter le cul.

2. Et c'est pour cela qu'il sort une chaîne de 0 et 1 et non quelque chose de plus compact.

## 1.1 Prise en compte de memread

Modifiez `memory.vhdl` pour que la lecture et l'incréméntation du pc n'aient lieu que lorsque le signal `memread` vaut 1. Lorsque `memread` vaut 0, `dataout` doit valoir 0. Indice : il y a plein de façons de faire, celle qui est la plus simple pour la suite est d'ajouter un signal `pcenable` au registre du PC.

Petits coups de main sur le VHDL qui vous serviront ici et dans toute la suite :

- le multiplexeur s'écrit quelque chose comme cela : `titi <= toto when select = '0' else tata;`
- Pour les constantes, c'est *single quote* pour les `std_logic`, *double quotes* pour les vecteurs de bits.
- pour le enable sur le registre, il faut ajouter un `if` dans le process. Rappel : à l'intérieur du process, on a du bon vieux code séquentiel.

Modifiez `testbench.vhdl` pour tester que cela marche.

## 1.2 Prise en compte de memwrite

Modifiez `memory.vhdl` pour que, lorsque le signal `memwrite` vaut 1, le bit présent sur `datain` soit enregistré dans la mémoire (et le PC est augmenté). Modifiez `testbench.vhdl` pour tester que cela marche. Remarque : pour le test, vous utiliserez `rst` pour remettre à 0 le PC (vérifiez dans le VHDL que `rst` ne remet pas à zéro la mémoire).

## 1.3 Prise en compte de counterctrl

Lorsque `counterctrl` vaut 1 et `memwrite` vaut 1, les bits présentés sur `datain` ne sont pas enregistrées dans la mémoire mais dans PC.

Plus précisément, dans ce cas, un registre à décalage de `addresswidth` bits (appelez-le `pcshiftreg`), est décalé d'un bit à gauche et son bit de poids faible reçoit la valeur de `datatin`. Lorsque `counterctrl` passe de 1 à 0, `pcshiftreg` est recopié dans le pc.

Remarque : cela ne marchera que si le processeur laisse `counterctrl` à 1 pendant exactement `addresswidth` cycles. Dans notre ISA, les instructions `setctr` et `getctr` transfèrent *tous* les `addresswidth` bits d'un compteur depuis/vers le registre<sup>3</sup>.

Lorsque `counterctrl` vaut 1 et `memread` vaut 1, les bits envoyés sur `dataout` sont les bits du PC. À nouveau, vous pouvez faire l'hypothèse que `counterctrl` restera à 1 pendant exactement `addresswidth` cycles.

Dessinez (sur du papier) les deux dessins suivant en parallèle :

- L'architecture du contenu de la boîte noire `memory`, en ajoutant des multiplexeurs là où il faut.
- un automate qui prend en entrée `counterctrl`, `memread` et `memwrite`, et dont les sorties sont les signaux suivants du dessin précédent :
  - les signaux de commande des multiplexeurs
  - les signaux *enable* des registres (registre à décalage et compteur)

C'est une bonne idée de faire valider par un enseignant.

Ensuite (ou en attendant) attaquez le VHDL. A ce sujet, j'encourage de rester dans une seule entité. Le registre à décalage y sera bien isolé dans un nouveau process. Mais si vous préférez créer une entité pour lui, n'hésitez pas. C'est une affaire de goût.

Autre petit coup de main sur le VHDL :

- extraction d'un sous-vecteurs de bits : `toto(6 downto 2)` est un vecteur de 5 bits.
- concaténation de vecteurs de bits : `titi <= toto & tata;` Il faut que la taille de `titi` soit la somme des tailles de `toto` et `tata`.

Si vous êtes coincés sur `memory.vhdl`, ignorez `testbench.vhdl` en attendant de l'aide.

## 1.4 Ya plus qu'à tout refaire 4 fois

On veut à présent avoir le choix entre l'un des 4 compteurs contrôlés par `counterselect`.

Réfléchissez (sur dessin) où il faut mettre des multiplexeurs, puis corrigez votre VHDL

## 2 Et côté processeur

Écrivez dans `processor.vhdl` l'entité du processeur.

Le but à présent est de construire, côté processeur, le squelette du cycle de von Neumann : l'automate qui lit les instructions bits à bits et les décode au fur et à mesure pour savoir quels sont les bits restant à lire.

En principe vous savez tout faire, mais en principe vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici.

---

3. Ce qui veut dire que les sauts, même relatifs et proches, vont coûter beaucoup de transitions sur l'interface. On réfléchira un jour à les faire gérer par la mémoire elle-même...